

CSC258 lab1  
Haodong Mai  
1004321646  
PRA0105

(K-maps in the next page, with optimized logic expressions for the circuit)

	A	B	C	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	For 25: $(A+B+C) : S2 \sim 7$
0	0	0	0	1	0	1	$\bar{B} + \bar{C}$	$0 + \bar{B} + \bar{C}$	$0 + \bar{B}$	$\bar{C} + \bar{B}$	
1	0	0	1	0	1	1	0	$1 + 0 + 1$	1	1	$\bar{A}$
2	0	1	0	1	1	1	0	$1 + 1 + 1$	1	1	A
3	0	1	1	0	0	0	0	$1 + 0 + 1$	0	1	
4	1	0	0	0	0	0	0	$(0 + \bar{A} + 0)$	$(\bar{C} + \bar{B} + 0)$	$\bar{C} + \bar{B}$	$S2 =$
5	1	0	1	0	0	1	1	$1 + 0 + 0$	0	0	
6	1	1	0	1	0	0	1	$1 + 1 + 1$	1	1	
7	1	1	1	0	0	1	$\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}$	$0 + \bar{B} + \bar{C}$	$0 + \bar{B} + \bar{A}$	$\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}$	For 23: $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$

$$S0 = m_0 + m_2 + m_6 \quad S1 = m_1 + m_2 \quad S2 = m_3 + m_5 + m_6$$

$$S2 = m_3 + m_5 + m_6 \quad S3 = m_0 + m_5 + m_6$$

$$S4 = m_0 + m_4 \quad S5 = m_0 + m_1 + m_2 + m_6$$

$$S6 = m_4 + m_5$$

For S0:  $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$

	$\bar{B} \cdot \bar{C}$	$\bar{B} \cdot C$	$B \cdot C$	$B \cdot \bar{C}$
$\bar{A}$	1	0	0	1
A	0	0	0	1

$$S0 = \bar{A} \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C}$$

For S1:  $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$

	$\bar{B} \cdot C$	$\bar{B} \cdot \bar{C}$	$B \cdot C$	$B \cdot \bar{C}$
$\bar{A}$	0	1	0	1
A	0	0	0	0

$$S1 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$$

For  $S_2: (A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$

	$\bar{B} + \bar{C}$	$\bar{B} + C$	$B + C$	$B + \bar{C}$	1	0	1	0	0	0
$\bar{A}$	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
A	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0

$S_2 = (A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + C)$

For  $S_3: \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$

	$\bar{B} \cdot \bar{C}$	$\bar{B} \cdot C$	$B \cdot C$	$B \cdot \bar{C}$	1	0	0	1	1	1
$\bar{A}$	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
A	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1

$S_3 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$

For  $S_4: (A + B + C)(\bar{A} + B + C)$

	$\bar{B} + \bar{C}$	$\bar{B} + C$	$B + C$	$B + \bar{C}$	1	0	1	0	0	0
$\bar{A}$	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
A	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0

$S_4 = B + C$

For  $S_5: \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C}$

	$\bar{B} \cdot \bar{C}$	$\bar{B} \cdot C$	$B \cdot C$	$B \cdot \bar{C}$	1	0	1	0	0	0
$\bar{A}$	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

$S_5 = \bar{A} \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{C} = (\bar{A} + B) + B \cdot \bar{C}$



For  $S_6: (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C})$

	$\bar{B} + \bar{C}$	$\bar{B} + C$	$B + C$	$B + \bar{C}$
$\bar{A}$	1	1	0	0
$A$	1	1	1	1

$$S_6 = \bar{A} + B$$



















